



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN
Vienna University of Technology

Elektrotechnische Grundlagen der Informatik (LU 182.692)

Protokoll der 3. Laborübung: "OPV" "Transiente Vorgänge und Frequenzverhalten" b) Messungen

Gruppennr.: 22

Datum der Laborübung: 01.06.2017

Matr. Nr.	Kennzahl	Name
1614835	033 535	Jan Nausner
1633068	033 535	David Pernerstorfer

Kontrolle	✓
Nichtinvertierender OPV	
OPV und Grenzfrequenz	
Invertierender OPV	
Integrierer	
Schmitt-Trigger	

Contents

1	Nichtinvertierender OPV	3
2	Invertierender OPV	5
3	Integrierer	9
4	Invertierender Schmitt-Trigger	10
5	Anhang - Messwerte	11

Materialien

- Oszilloskop: Agilent InfiniiVision MSO-X 3054A
- Frequenzgenerator: Agilent 33220A
- Netzteil Agilent U8031A
- Multimeter: Amprobe 37XR-A

1 Nichtinvertierender OPV

Aufgabenstellung

Durch Messung der Ströme und Spannungen an einem nichtinvertierenden OPV soll dessen Verhalten nachvollzogen werden.

Schaltplan

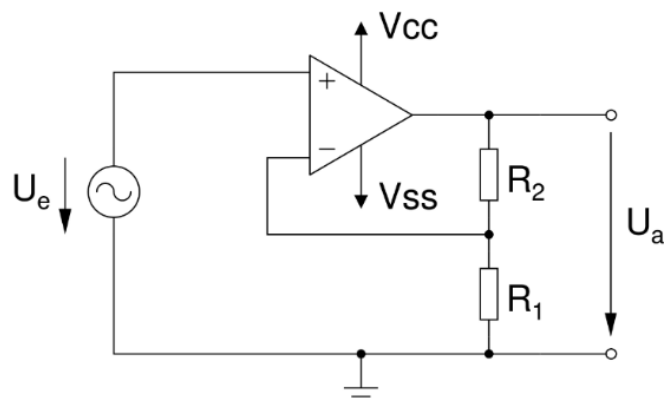


Figure 1: Nichtinvertierender OPV

Durchführung

Die Schaltung wurde gemäß Schaltplan mit dem OPV-IC LM741 aufgebaut. Die Widerstände wurden mit $R_1 = 1k\Omega$ und $R_2 = 47k\Omega$ gewählt um gemäß der Übertragungsfunktion der Schaltung

$$U_a = U_e \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = U_e \left(1 + \frac{47k\Omega}{1k\Omega}\right) = 48 * U_e$$

eine 48-fache Verstärkung der Eingangsspannung zu erreichen. Der OPV wurde mit $\pm 15V$ Versorgungsspannung betrieben. Um Ströme und Spannungen in der Schaltung zu messen,

wurde eine Eingangsspannung von $0,1V$ angelegt und die Werte in der Folge mit dem Multimeter erhoben. Dieselben Messungen wurden mit einer Eingangsspannung von $0,3V$ wiederholt. Um das Verhalten des nichtinvertierenden OPV im Zeitbereich zu untersuchen, wurde eine Rechteckspannung mit $0,1V_{pp}$ Amplitude und jeweils mit $100Hz$ und $10kHz$ Frequenz angelegt. Hierbei wurden Messungen mit dem Oszilloskop durchgeführt.

Ergebnisse & Diskussion

	$U_e = 0,1V$	$U_e = 0,3V$
U_a	$5,43V$	$14,21V$
U_{R2}	$4,43V$	$13,91V$
U_{R1}	$100mV$	$293mV$
U_d	$-0,8mV$	$5mV$
I_{R2}	$105\mu A$	$-279\mu A$
I_{R1}	$102\mu A$	$-280\mu A$
I_+	$0,15\mu A$	$0,07\mu A$
I_-	$-0,04\mu A$	$-0,11\mu A$

Table 1: Messergebnisse bei Gleichspannung

Die Verstärkung eines Idealen OPV ist unendlich groß, sie wird jedoch durch die Beschaltung herabgesetzt. Die berechnete Verstärkung der Schaltung beträgt 48, bei $U_e = 0,1V$ beträgt die gemessene Verstärkung 54,3 und bei $U_e = 0,3V$ 47. Da der Ideale OPV einen unendlich großen Eingangswiderstand hat, kann man auch hier erkennen, dass an den Eingängen nur ein sehr kleiner Strom fließt. Die Differenzspannung, welche beim idealen OPV $0V$ beträgt ist mit $-0,8mV$ bzw. $5mV$ bei der realen Beschaltung auch sehr klein. Man erkennt, dass an R_1 die Eingangsspannung abfällt.

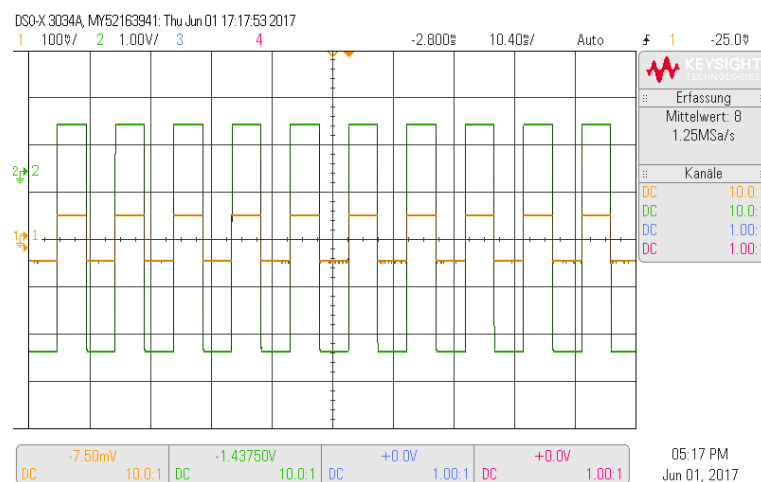


Figure 2: Rechtecksignal mit $100Hz$ (gelb ... U_e , grün ... U_a)

	pp	RMS
U_e	$100mV$	$49,7mV$
U_a	$4,8V$	$2,4V$

Table 2: Messungen mit Oszilloskop

Das Rechteckssignal am Eingang wird am Ausgang 48-fach verstärkt, wie man anhand der Spitze-Spitze-Spannungen erkennen kann. Das Signal am Ausgang entspricht ebenfalls einem Rechteck. Ein- und Ausgangsspannung sind phasengleich.

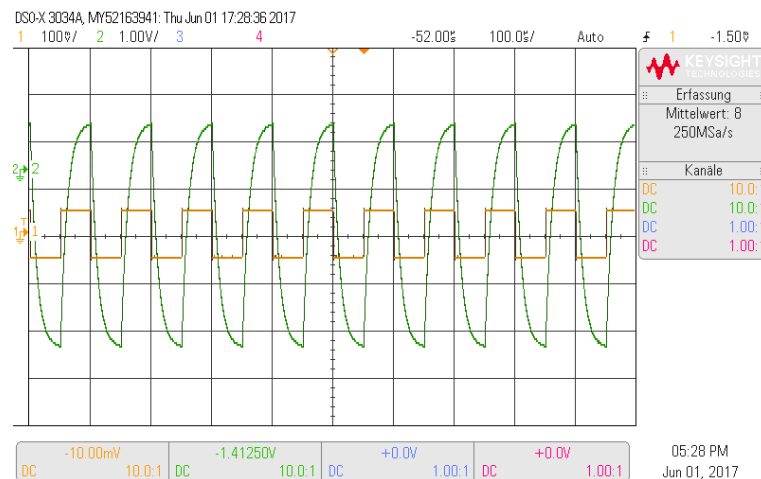


Figure 3: Rechteckssignal mit $10kHz$ (gelb ... U_e , grün ... U_a)

	pp	RMS
U_e	$100mV$	$49,7mV$
U_a	$4,7V$	$1,8V$

Table 3: Messungen mit Oszilloskop

Das Eingangssignal wird 47-fach verstärkt, wie man anhand der Spitze-Spitze-Spannungen erkennen kann. Jedoch ist am Ausgang kein Rechtecksignal mehr zu erkennen, was sich auf die Tiefpasseigenschaft eines OPV zurückführen lässt, die bei überschreiten der Grenzfrequenz sichtbar wird.

2 Invertierender OPV

Aufgabenstellung

Durch Messung der Ströme und Spannungen an einem invertierenden OPV soll dessen Verhalten nachvollzogen werden. Weiters soll das Frequenzverhalten des beschalteten OPV bei unterschiedlicher Verstärkung untersucht werden.

Schaltplan

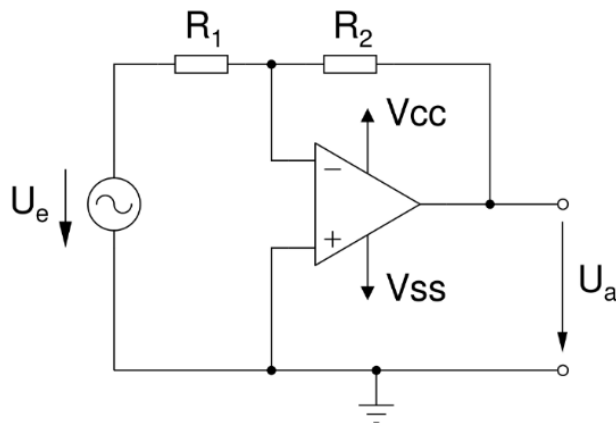


Figure 4: Invertierender OPV

Durchführung

Die Schaltung wurde gemäß Schaltplan mit dem OPV-IC LM741 aufgebaut. Die Widerstände wurden mit $R_1 = 1k\Omega$ und $R_2 = 47k\Omega$ gewählt um gemäß der Übertragungsfunktion der Schaltung

$$U_a = -\frac{R_2}{R_1}U_e = -\frac{47k\Omega}{1k\Omega}U_e = -47 * U_e$$

eine 48-fache Verstärkung der Eingangsspannung zu erreichen. Der OPV wurde mit $\pm 15V$ Versorgungsspannung betrieben. Um Ströme und Spannungen in der Schaltung zu messen, wurde eine Eingangsspannung von $0,1V$ angelegt und die Werte in der Folge mit dem Multimeter erhoben. Um das Verhalten des invertierenden OPV im Zeitbereich zu untersuchen, wurde eine Dreiecksspannung mit $0,1V_{pp}$ Amplitude und jeweils mit $100Hz$ und $10kHz$ Frequenz angelegt. Hierbei wurden Messungen mit dem Oszilloskop durchgeführt. Um das Frequenzverhalten der Schaltung zu untersuchen wurde jeweils ein Bode-Diagramm für den invertierenden Verstärker mit -47-facher und -4,7-facher ($R_2 = 4,7k\Omega$) Verstärkung angefertigt. Hierfür wurde als Eingangsspannung ein Sinussignal mit $0,1V_{pp}$ gewählt, wobei im Bereich zwischen $10Hz$ und $1MHz$ gemessen wurde.

Ergebnisse & Diskussion

	$U_e = 0,1V$
U_a	$-5,77V$
U_{R2}	$5,69V$
U_{R1}	$128mV$
U_d	$35mV$
I_{R2}	$123\mu A$
I_{R1}	$66\mu A$
I_+	$-0,02\mu A$
I_-	$7,38\mu A$

Table 4: Messergebnisse bei Gleichspannung

Die Verstärkung eines Idealen OPV ist unendlich groß, sie wird jedoch durch die Beschaltung herabgesetzt. Die berechnete Verstärkung der Schaltung beträgt -47 , bei $U_e = 0,1V$ beträgt die gemessene Verstärkung $-57,7$. Da der Ideale OPV einen unendlich großen Eingangswiderstand hat, kann man auch hier erkennen, dass an den Eingängen nur ein sehr kleiner Strom fließt. Die Differenzspannung, welche beim idealen OPV $0V$ beträgt ist mit $35mV$ bei der realen Beschaltung auch sehr klein.

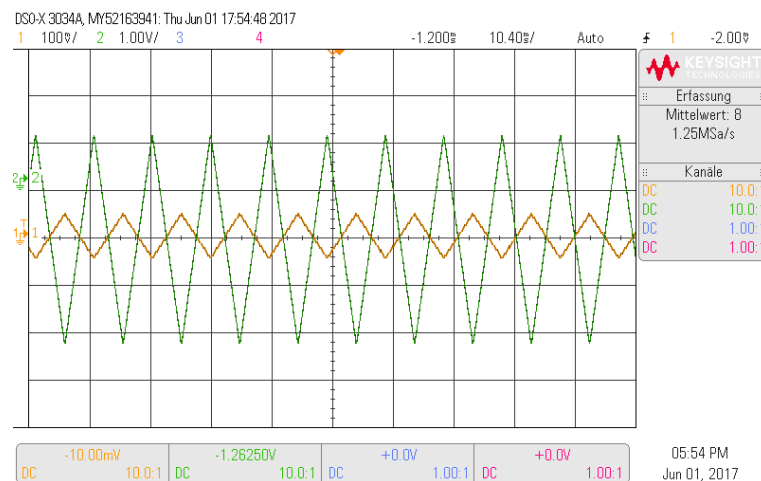


Figure 5: Dreiecksignal mit $100Hz$ (gelb ... U_e , grün ... U_a)

	pp	RMS
U_e	$92mV$	$28mV$
U_a	$4,7V$	$1,82V$

Table 5: Messungen mit Oszilloskop

Das Dreieckssignal wird am Ausgang –47-fach (an Spitze-Spitze-Spannung ersichtlich) verstärkt. Am Ausgang ist ein (gegenüber dem Eingang) invertiertes Dreieckssignal erkennbar. Die beiden Signale verlaufen phasengleich.

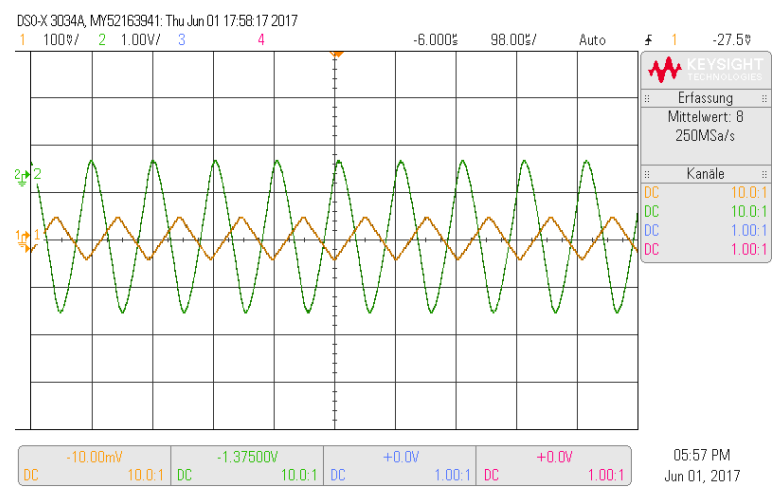


Figure 6: Dreieckssignal mit 10kHz (gelb ... U_e , grün ... U_a)

	pp	RMS
U_e	91mV	27mV
U_a	3,21V	1,68V

Table 6: Messungen mit Oszilloskop

Bei hoher Frequenz wird die Verstärkung vermindert und das Dreieckssignal wird am Ausgang verschliffen. Dies liegt an der Tiefpasseigenschaft der Verstärkerschaltung, welche nach überschreiten der Grenzfrequenz in Erscheinung tritt.

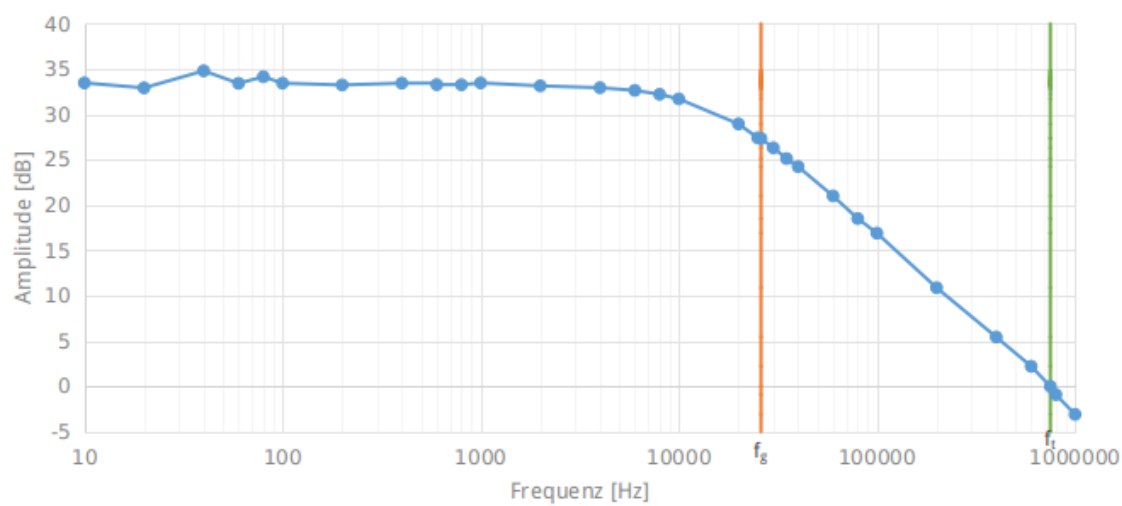


Figure 7: Amplitudengang bei –47-facher Verstärkung

Da sich ein OPV intern wie ein Tiefpass verhält, fällt die Verstärkung zwischen Grenzfrequenz (26kHz) und Transitfrequenz (750kHz) mit einer Filtersteilheit von ca. -20dB/Dekade . Bei der Transitfrequenz wird das Signal nicht mehr verstärkt.

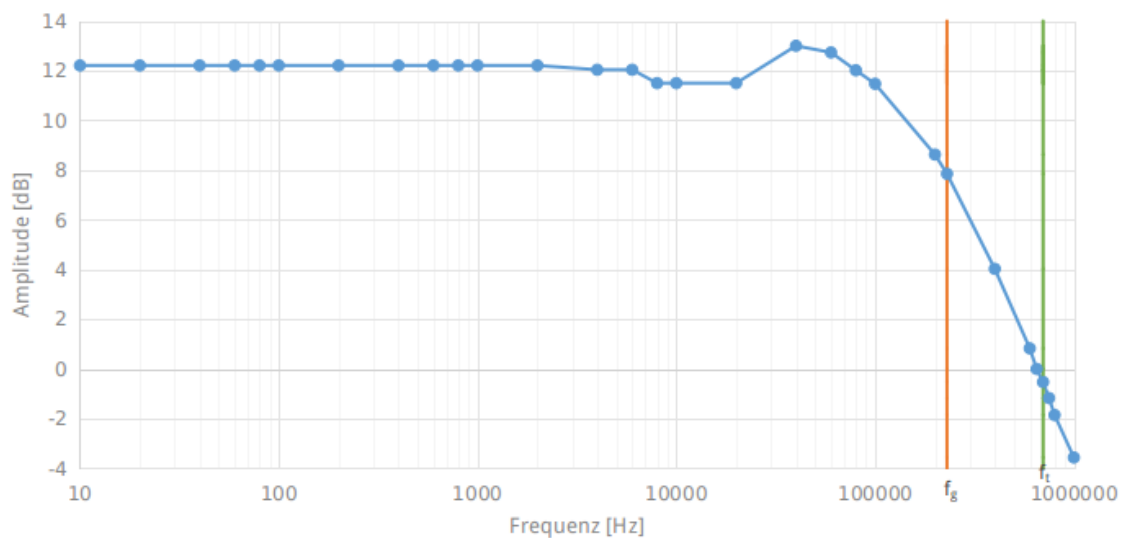


Figure 8: Amplitudengang bei $-4,7$ -facher Verstärkung

Wenn die Verstärkung der Schaltung verringert wird (auf $\frac{1}{10}$), verschiebt sich die Grenzfrequenz (230kHz) in Richtung höherer Frequenzen und die Dämpfung ist erst eine Dekade später zu erkennen. Die Filtersteilheit beträgt jedoch auch hier ca. -20dB/Dekade .

3 Integrierer

Notizen

gewählter OPV: LM324

Integrierer LM324 rechtecksignal $0,1V_P$ 5Hz scope_9

Aufgabenstellung

Schaltplan

Durchführung

Ergebnisse & Diskussion

4 Invertierender Schmitt-Trigger

Notizen

$$U_t = 1,719V$$

$$U_{ep} = 5,11V$$

$$U_{ap} = 3,26$$

scope_11.png

wenn die amplitude unter die schaltschwelle verringert wird, wird die ausgangsspannung 0V.

Aufgabenstellung

Schaltplan

Durchführung

Ergebnisse & Diskussion

5 Anhang - Messwerte

f[Hz]	Ue[V]	Ua[V]
10	0,0845	3,99
20	0,091	4,033
40	0,0765	4,21
60	0,0735	3,45
80	0,076	3,88
100	0,095	4,47
200	0,095	4,37
400	0,075	3,53
600	0,095	4,39
800	0,095	4,38
1000	0,093	4,39
2000	0,095	4,32
4000	0,095	4,22
6000	0,095	4,08
8000	0,095	3,88
10000	0,095	3,66
20000	0,097	2,72
25000	0,1	2,35
26000	0,1	2,33
30000	0,1	2,07
35000	0,1	1,805
40000	0,1	1,63
60000	0,1	1,123
80000	0,1	0,843
100000	0,1	0,7
200000	0,1	0,35
400000	0,1	0,187
600000	0,1	0,129
750000	0,1	0,1
800000	0,1	0,09
1000000	0,1	0,07

Figure 9: Messdaten invertierender OPV (-47 Verstärkung)

f[Hz]	Ue[V]	Ua[V]
10	0,125	0,51
20	0,125	0,51
40	0,125	0,51
60	0,125	0,51
80	0,125	0,51
100	0,125	0,51
200	0,125	0,51
400	0,125	0,51
600	0,125	0,51
800	0,125	0,51
1000	0,125	0,51
2000	0,125	0,51
4000	0,125	0,5
6000	0,125	0,5
8000	0,133	0,5
10000	0,133	0,5
20000	0,133	0,5
40000	0,096	0,429
60000	0,096	0,416
80000	0,099	0,395
100000	0,099	0,371
200000	0,1	0,27
230000	0,1	0,247
400000	0,1	0,159
600000	0,1	0,11
650000	0,102	0,102
700000	0,102	0,096
750000	0,103	0,09
800000	0,104	0,084
1,00E+06	0,104	0,069

Figure 10: Messdaten invertierender OPV (-4,7 Verstärkung)

