



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN
Vienna University of Technology

Elektrotechnische Grundlagen der Informatik (LU 182.692)

Protokoll der 3. Laborübung: "Operationsverstärker" a) LTSPICE-Simulationen

Gruppennr.: 22 Datum der Laborübung: 01.06.2017

Matr. Nr.	Kennzahl	Name
1614835	033 535	Jan Nausner
1633068	033 535	David Pernerstorfer

Kontrolle	✓
Nichtinvertierender OPV	
OPV und Grenzfrequenz	
Invertierender OPV	
Integrierer	
Schmitt-Trigger	

Contents

1	Nichtinvertierender Verstärker	3
2	Invertierender Verstärker	6
3	Integrierer	9
4	Invertierender Schmitt-Trigger	12

1 Nichtinvertierender Verstärker

1.1 Aufgabenstellung

Das Verhalten eines OPV als nichtinvertierender Verstärker soll mittels LTSpice simuliert werden.

1.2 Schaltplan

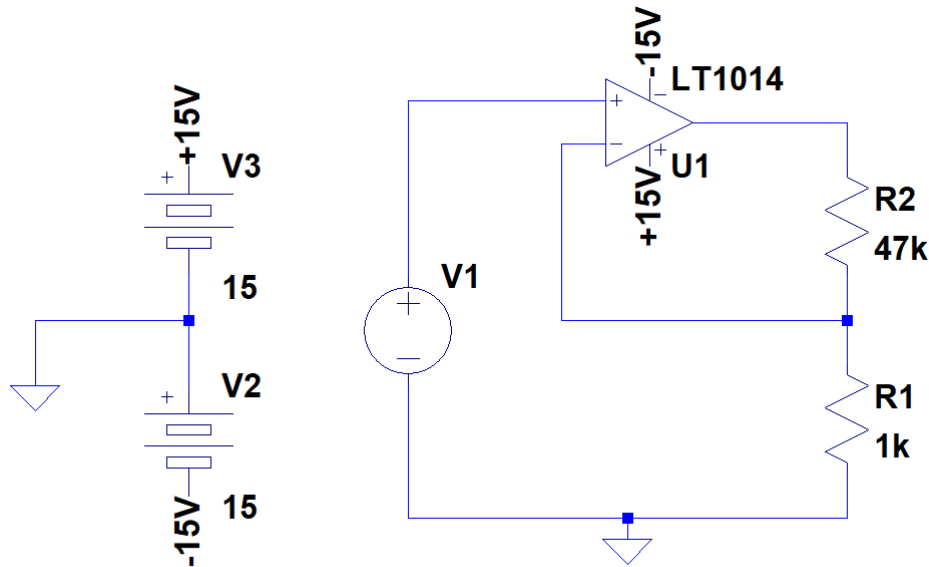


Figure 1: Nichtinvertierender Verstärker

1.3 Durchführung

Die Schaltung eines OPV als nichtinvertierender Verstärker wurde mit LTSpice aufgebaut (Abbildung 1). Die Spannungsverstärkung wird mit $V_u = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ berechnet und soll zwischen 40 und 60 liegen. Das bedeutet R_2 muss etwa 40 bis 60 mal größer dimensioniert werden als R_1 . Gewählt wurden die Widerstände $R_1 = 1k\Omega$ und $R_2 = 47k\Omega$. Nun wurde das Verhalten des Systems mit einer DC Eingangsspannung bzw. mit 2 verschiedenen Rechteckspannungen (siehe Angabe) simuliert und diverse Messungen durchgeführt (siehe Ergebnis & Diskussion).

1.4 Ergebnis & Diskussion

Strom Widerstand R_1	I_{R1}	$100,00\mu A$
Strom Widerstand R_2	I_{R2}	$99,99\mu A$
Spannung Widerstand R_1	U_{R1}	$100,00mV$
Spannung Widerstand R_2	U_{R2}	$4,70V$
Spannungsdifferenz Eingang OPV	U_d	$0,69\mu V$
Strom Eingang OPV	I_d	$12,01nA$
Eingangsspannung	U_e	$100mV$
Ausgangsspannung	U_a	$4,80V$

Table 1: Messwerte Nichtinvertierender Verstärker bei DC 0,1V

In Abbildung 1 sind die Messwerte des OPVs als nichtinvertierender Verstärker mit einer Gleichspannung von $100mV$ zu sehen. Grundsätzlich wäre die Verstärkung eines OPVs unendlich groß und die Verstärkung würde bei wenigen μV die positive bzw. negative Versorgungsspannung annehmen. Jedoch wird ein Teil der Ausgangsspannung an den invertierenden Eingang des OPVs zurückgeführt (Gegenkopplung), dadurch kann die Verstärkung geregelt werden. Aufgrund des im Idealfall unendlich großen Eingangswiderstands am OPV fließt zwischen den Eingängen verschwindend geringer Strom ($12,01nA$). Aufgrund der Knotenregel fließt daher an R_1 und R_2 praktisch der gleiche Strom. Weiters ist aufgrund der Maschenregel $U_{R1} = U_e$ und $U_a = U_{R2} + U_{R1}$. Aus diesen Aussagen kann nun die Verstärkung des Systems hergeleitet und berechnet werden.

$$V = \frac{U_a}{U_e} = \frac{U_{R1} + U_{R2}}{U_{R1}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$V = 1 + \frac{47k\Omega}{1k\Omega} = 48$$

Die berechnete Verstärkung passt mit den gemessenen Werten überein ($U_e = 100mV$, $U_a = 4,80V$).

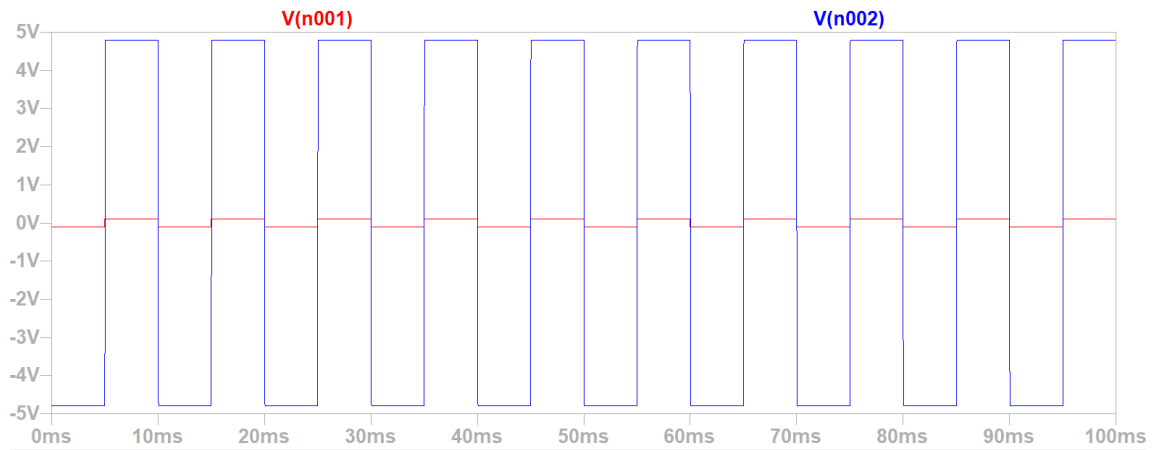


Figure 2: Nichtinvertierender Verstärker mit Rechtecksignal 100Hz ; Blau: Ausgangsspannung U_a ; Rot: Eingangsspannung U_e

Die Abbildung 2 zeigt Eingangs- und Ausgangsspannung (U_e und U_a) des Nichtinvertierenden Verstärkers mit einem Rechtecksignal von 100Hz und 100mV Spannungsamplitude am Eingang. Die gemessene Amplitude der Ausgangsspannung von $4,80\text{V}$ entspricht wieder der erwarteten Verstärkung von $V = 48$. Wie zu erkennen ist, sind Eingangs- und Ausgangsspannung phasengleich.

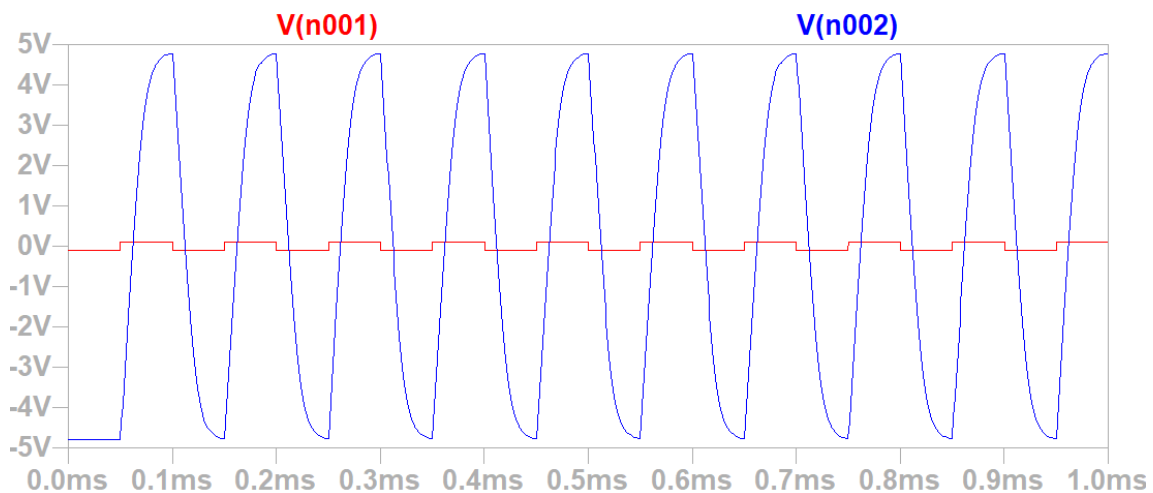


Figure 3: Nichtinvertierender Verstärker mit Rechtecksignal 10kHz ; Blau: Ausgangsspannung U_a ; Rot: Eingangsspannung U_e

Die Abbildung 2 zeigt Eingangs- und Ausgangsspannung (U_e und U_a) des Nichtinvertierenden Verstärkers mit einem Rechtecksignal von 10kHz und 100mV Spannungsamplitude am Eingang. Die gemessene Amplitude der Ausgangsspannung von $4,80\text{V}$ entspricht wieder erwarteten Verstärkung von $V = 48$. Aufgrund der inneren Kapazität des OPVs verhält sich das Ausgangssignal ähnlich wie ein Tiefpass 1.Ordnung (RC-Glied). Diese Kurvenform wird nur bei höherer Frequenz sichtbar.

2 Invertierender Verstärker

2.1 Aufgabenstellung

Das Verhalten eines OPV als invertierender Verstärker soll mittels LTSpice simuliert werden.

2.2 Schaltplan

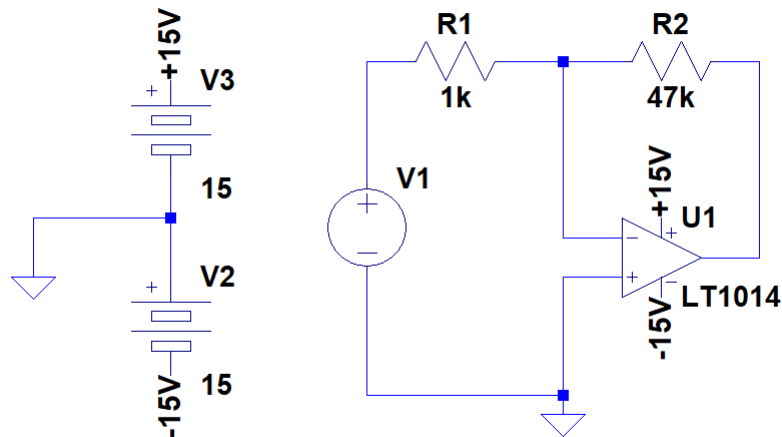


Figure 4: Invertierender Verstärker

2.3 Durchführung

Die Schaltung eines OPV als invertierender Verstärker wurde mit LTSpice aufgebaut (Abbildung 4). Die Spannungsverstärkung wird mit $V_u = -\frac{R_2}{R_1}$ berechnet und soll zwischen -40 und -60 liegen. Das bedeutet R_2 muss 40 bis 60 mal größer dimensioniert werden als R_1 . Gewählt wurden die Widerstände $R_1 = 1k\Omega$ und $R_2 = 47k\Omega$. Nun wurde das Verhalten des Systems mit einer DC Eingangsspannung bzw. mit Dreiecksignal mit Frequenz $100Hz$ und $10kHz$ simuliert. Weiters wurde der Frequenzbereich $1Hz$ bis $10MHz$ mit Sinussignal und $V_{PP} = 0.1V$ simuliert und ein Bodediagramm geplottet. Die selbe Simulation sollte für die gleiche Schaltung mit einer Verstärkung von -4 bis -6 durchgeführt werden. Dazu wurden die Widerstände $R_1 = 1k\Omega$ und $R_2 = 4,7k\Omega$ gewählt, was eine Verstärkung von $V_u = -\frac{4,7k\Omega}{1k\Omega} = -4,7$ ergibt. Die Diagramme und Ergebnisse sind im Abschnitt *Ergebnis & Diskussion* zu finden.

2.4 Ergebnis & Diskussion

Strom Widerstand R_1	I_{R1}	$100,00\mu A$
Strom Widerstand R_2	I_{R2}	$100,01\mu A$
Spannung Widerstand R_1	U_{R1}	$100,00mV$
Spannung Widerstand R_2	U_{R2}	$-4,70V$
Spannungsdifferenz Eingang OPV	U_d	$0,68\mu V$
Strom Eingang OPV	I_d	$12,02nA$
Eingangsspannung	U_e	$100mV$
Ausgangsspannung	U_a	$-4,70V$

Table 2: Messwerte Invertierender Verstärker bei DC 0,1V

In Abbildung 2 sind die Messwerte des OPVs als invertierender Verstärker mit einer Gleichspannung von $100mV$ zu sehen. Grundsätzlich wäre die Verstärkung eines OPVs $-\infty$ und die Verstärkung würde bei wenigen μV die positive bzw. negative Versorgungsspannung annehmen, und zwar jeweils negiert zur Spannung am invertierenden Eingang. Jedoch wird durch die Gegenkopplung (OPV Ausgang ist verbunden mit invertierenden Eingang) die Verstärkung durch die beiden Widerstände geregelt. Da ein OPV versucht die Spannungen an den Eingängen gleich zu halten und der nichtinvertierende Eingang mit Masse verbunden ist, hat man am invertierenden Eingang einen sog. virtuellen Nullpunkt. Da der Eingangswiderstand am OPV sehr groß (im Idealfall unendlich) ist, fließt kaum Strom zwischen den beiden Eingängen ($12,02nA$). Da R_1 einerseits mit der Spannungsquelle und andererseits mit dem virtuellen Nullpunkt (Masse) verbunden ist, kann man U_{R1} gleich U_e setzen. Aus dem gleichen Grund kann man U_{R1} gleich U_a setzen. Weiters kann man aufgrund der Knotenregel den Strom am R_1 und R_2 gleich setzen. Aus diesen Aussagen kann nun die Verstärkung des Systems hergeleitet werden.

$$V = -\frac{U_a}{U_e} = -\frac{U_{R2}}{U_{R1}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$V = -\frac{47k\Omega}{1k\Omega} = 47$$

Die berechnete Verstärkung passt mit den gemessenen Werten überein ($U_e = 100mV$, $U_a = -4,70V$).

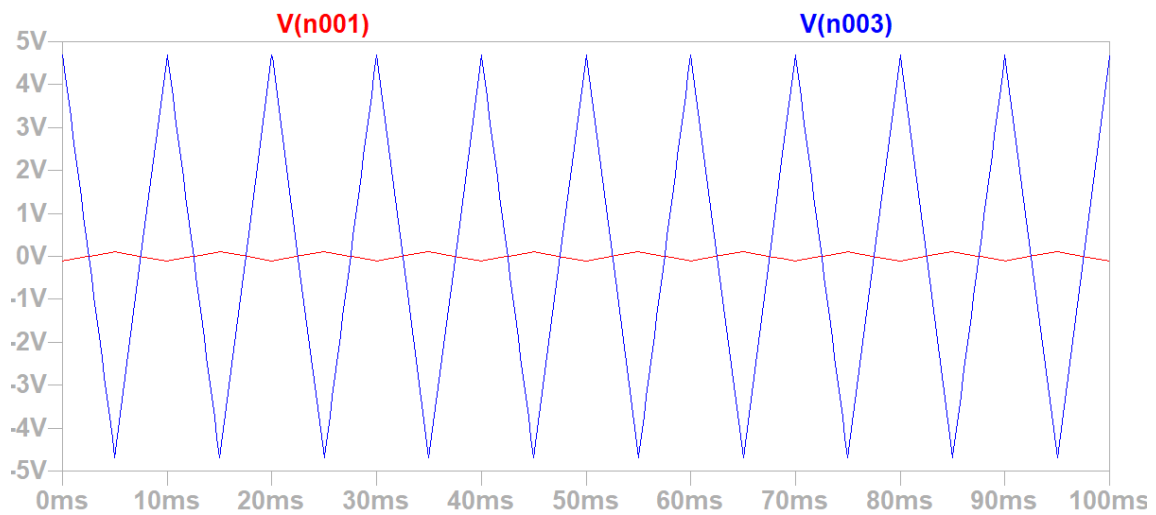


Figure 5: Invertierender Verstärker mit Dreiecksignal $100Hz$; Blau: Ausgangsspannung U_a ; Rot: Eingangsspannung U_e

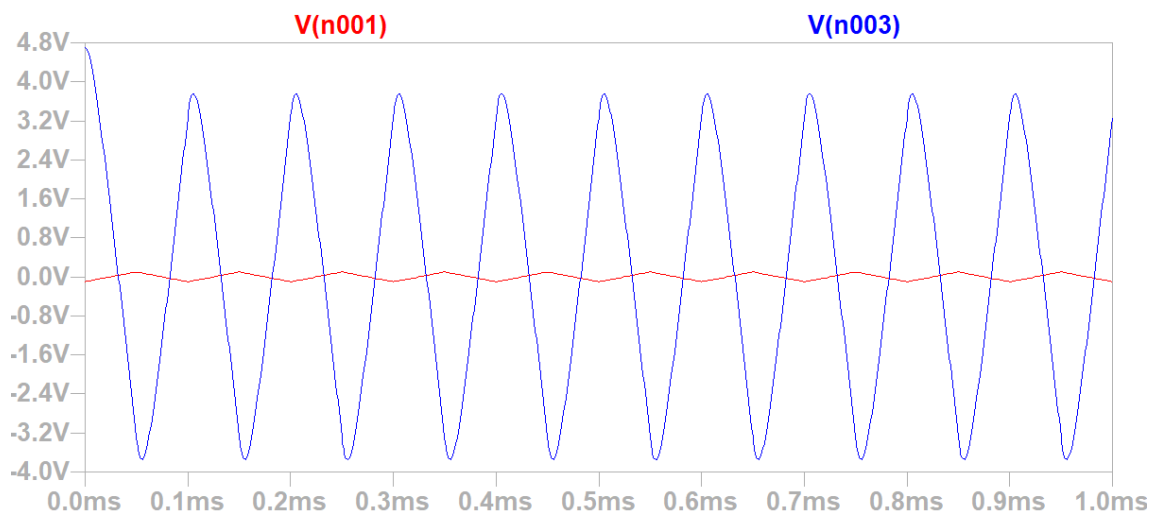


Figure 6: Invertierender Verstärker mit Dreiecksignal $10kHz$; Blau: Ausgangsspannung U_a ; Rot: Eingangsspannung U_e

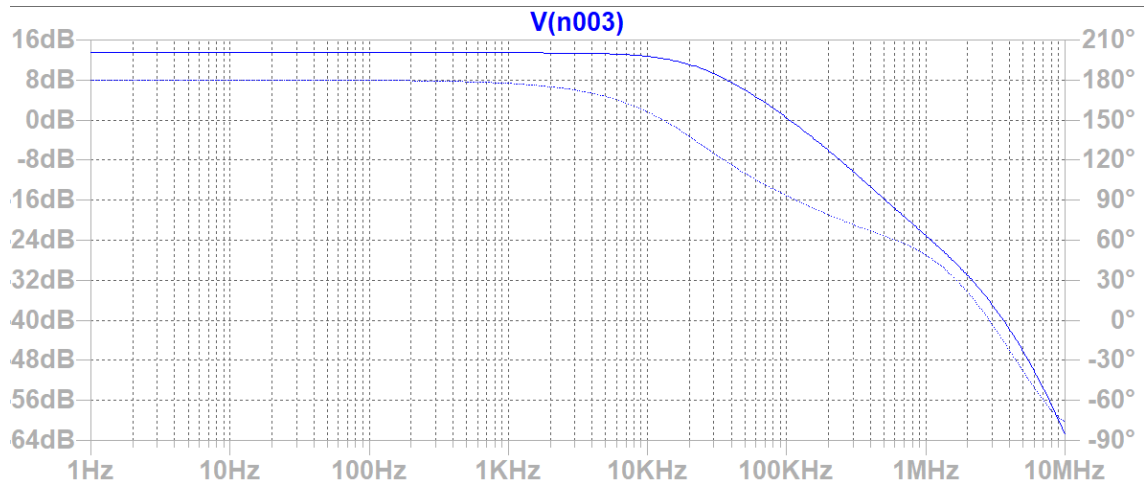


Figure 7: Invertierender Verstärker Bodediagramm

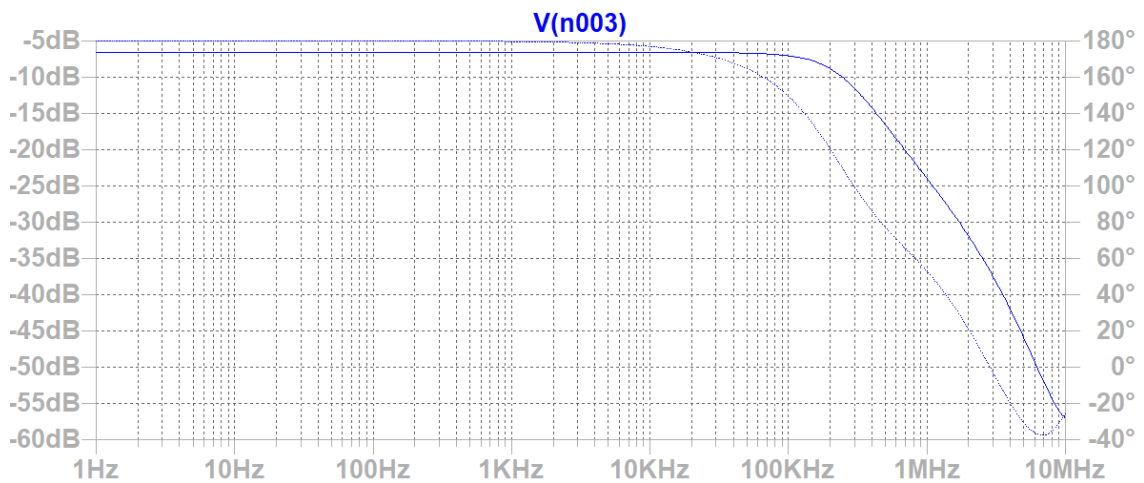


Figure 8: Invertierender Verstärker Bodediagramm

3 Integrierer

3.1 Aufgabenstellung

Das Verhalten eines Integrierers soll im Zeit- und Frequenzbereich simuliert werden.

3.2 Schaltplan

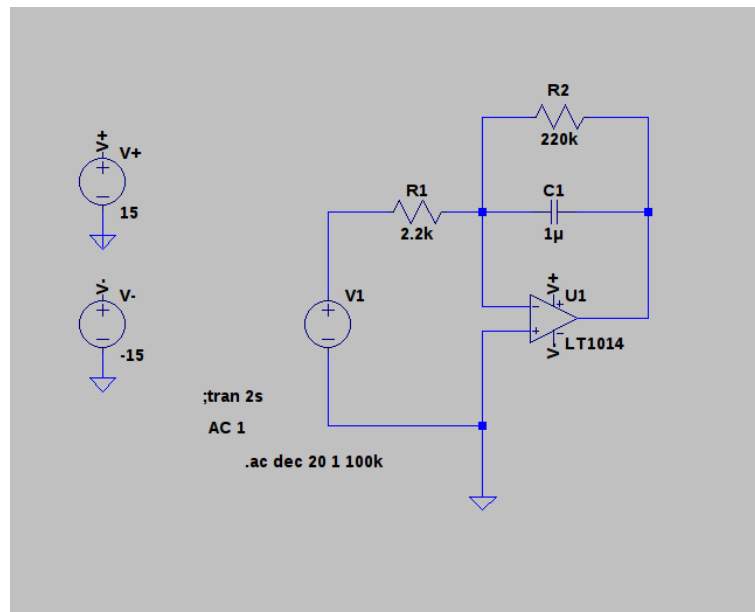


Figure 9: Integrierer

3.3 Durchführung

Die Schaltung wurde gemäß Angabe zusammengefügt. Die Versorgungsspannung des OPV (LT1014) beträgt $\pm 15V$. Um das Verhalten im Zeitbereich zu simulieren, wurde eine Rechteckspannung mit $f = 5Hz$, $A = \pm 0,1V$, $V_{initial} = -0,1V$ angelegt. Das Zeitverhalten wurde im Bereich von 0 bis $2s$ aufgezeichnet. Zur Simulation des Frequenzverhaltens wurde eine Sinusspannung mit $1V_{pp}$ angelegt und das Bode-Diagramm von $1Hz - 100kHz$ aufgezeichnet.

3.4 Ergebnis & Diskussion

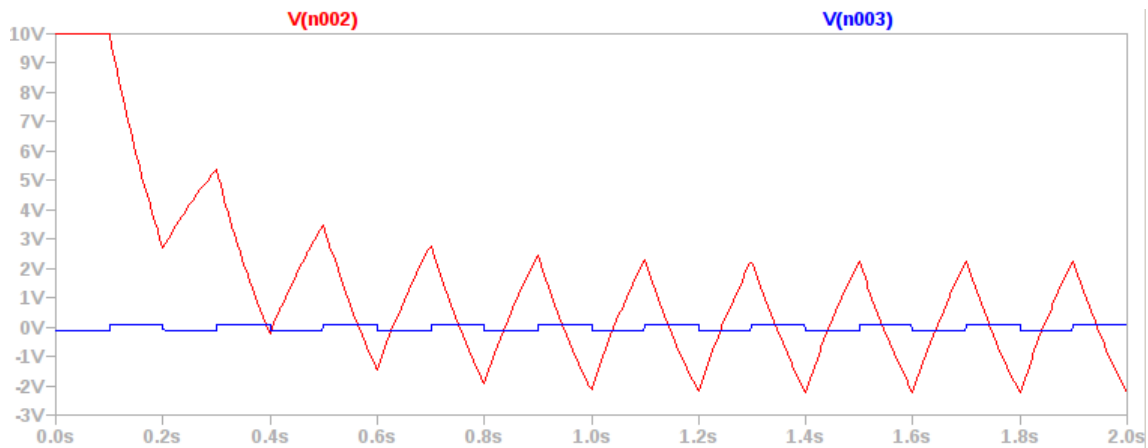


Figure 10: Zeitverhalten (rot ... Ausgangsspannung, blau ... Eingangsspannung)

Im Bereich von 0 bis 1s ist ein Einschwingvorgang zu erkennen, welcher auf das RC -Glied zurückzuführen ist. Da die Differenz der beiden OPV-Eingänge zu Beginn $-0,1V$ beträgt, übersteuert der OPV, die Differenz schlägt auf $0,1V$ um und der OPV versucht zu untersteuern, dann pendelt sich das Signal ein. Im eingeschwungenen Zustand wird das anliegende Rechtecksignal gemäß der Übertragungsfunktion

$$U_a = -\frac{1}{RC} \int U_e dt$$

zu einem Dreieckssignal mit

$$U_e < 0 : U_a = \frac{t}{10 \cdot RC} \approx 45,5 \cdot t, U_e > 0 : U_a = -\frac{t}{10 \cdot RC} \approx -45,5 \cdot t$$

integriert. TODO: Anfangsbedingung, V_{pp} !!!

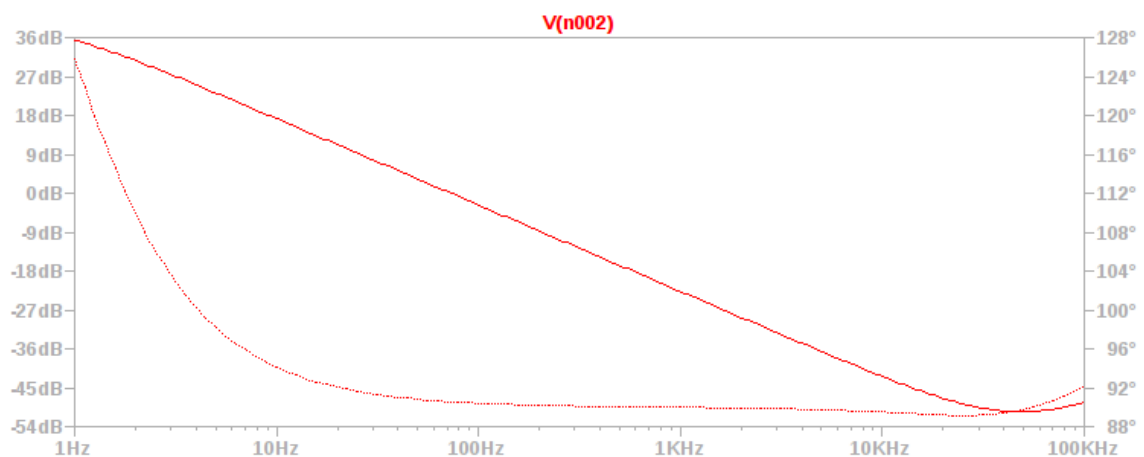


Figure 11: Bode-Diagramm

Am Frequenzverhalten kann man erkennen, dass das System bis zur Grenzfrequenz des RC -Glieds ($f_g = \frac{1}{2\pi RC} \approx 72Hz$) verstärkend wirkt und danach zu Dämpfen beginnt. Die Filtersteilheit beträgt $-20dB/Dekade$. Die Phase dreht zuerst sehr stark, dann immer schwächer von 126° auf 90° . Im Bereich über $40kHz$ beginnt die Phasenverschiebung wieder zu steigen und die Dämpfung wird schwächer.

4 Invertierender Schmitt-Trigger

4.1 Aufgabenstellung

Das Verhalten eines invertierenden Schmitt-Triggers soll im Zeitbereich simuliert werden.

4.2 Schaltplan

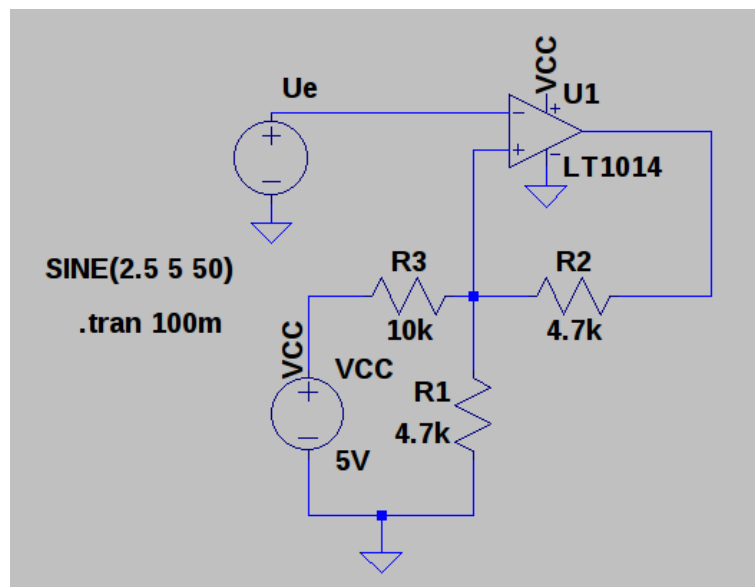


Figure 12: Invertierender Schmitt-Trigger

4.3 Durchführung

Die Schaltung wurde gemäß Angabe zusammengefügt. Die Versorgungsspannung des OPV (LT1014) beträgt $V_+ = 5V, V_- = 0V$. Zuerst wurde die Aus- und Eingangsspannung, sowie die Spannung am positiven Eingang des OPV im Bereich von 0 bis $100ms$ mit einem Sinus-Eingangssignal ($DC_{offset} = 2,5V, V_{pp} = 5V, f = 50Hz$) simuliert. Dann wurde das Zeitverhalten mit einem Dreieckssignal ($V_{on} = 5V, V_{off} = 0V, f = 5MHz$) von 0 bis $1\mu s$ simuliert.

4.4 Ergebnis & Diskussion

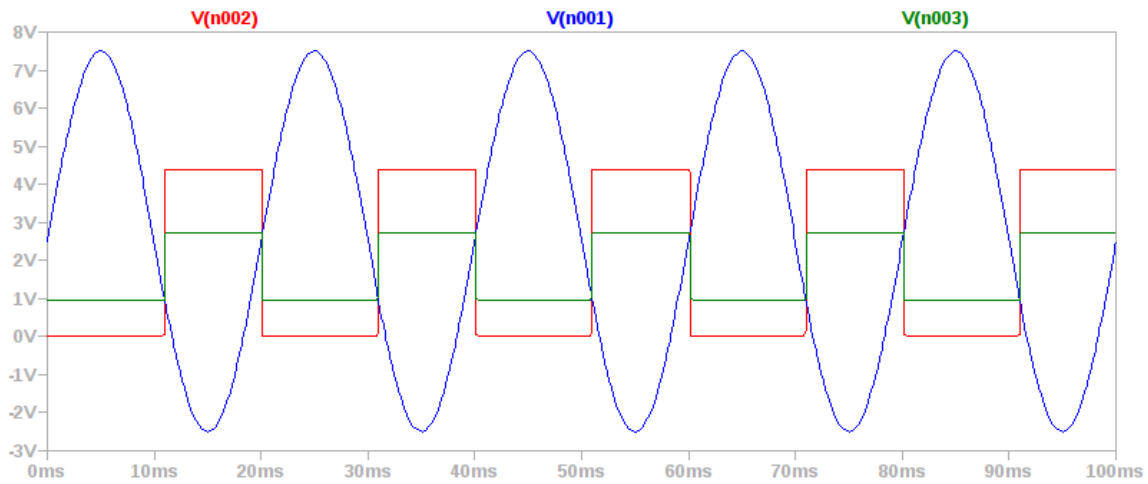


Figure 13: Zeitverhalten bei Sinussignal (rot ... Ausgangsspannung, blau ... Eingangsspannung, grün ... Spannung am positiven OPV Eingang)

Berechnung der Spannung am positiven OPV Eingang mittels Superpositionsprinzip:

- $U_{low} = 0,029V$ (abgelesen):
 U_a kurzgeschlossen:

$$U_{p1} = U_{VCC} \frac{R_{12}}{R_{12}+R_3} = U_{VCC} \frac{\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}}{\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}+R_3} = 5V \frac{2,35k\Omega}{2,35k\Omega+10k\Omega} \approx 0,95V$$
 U_{VCC} kurzgeschlossen:

$$U_{p2} = U_{low} \frac{R_{13}}{R_{13}+R_2} = U_{low} \frac{\frac{R_1 R_3}{R_1+R_3}}{\frac{R_1 R_3}{R_1+R_3}+R_2} = 0,029V \frac{3,19k\Omega}{3,19k\Omega+4,7k\Omega} \approx 0,01V$$

$$U_p = U_{p1} + U_{p2} \approx 0,96V$$
- $U_{high} = 4,39V$ (abgelesen):
 U_a kurzgeschlossen:

$$U_{p1} = U_{VCC} \frac{R_{12}}{R_{12}+R_3} = U_{VCC} \frac{\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}}{\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}+R_3} = 5V \frac{2,35k\Omega}{2,35k\Omega+10k\Omega} \approx 0,95V$$
 U_{VCC} kurzgeschlossen:

$$U_{p2} = U_{high} \frac{R_{13}}{R_{13}+R_2} = U_{high} \frac{\frac{R_1 R_3}{R_1+R_3}}{\frac{R_1 R_3}{R_1+R_3}+R_2} = 4,39V \frac{3,19k\Omega}{3,19k\Omega+4,7k\Omega} \approx 1,78V$$

$$U_p = U_{p1} + U_{p2} \approx 2,73V$$

Die Spannung am positiven Eingang des OPV bestimmt (wie auch im Diagramm ersichtlich), wann getriggert wird. Das heißt, wenn das Sinussignal am Eingang unter $0,95V$ fällt, liefert der OPV am Ausgang U_{high} , wenn das Eingangssignal $2,73V$ übersteigt, liegt am Ausgang U_{low} an. Somit wandelt der Schmitt-Trigger das Sinussignal in ein invertiertes Rechtecksignal um.

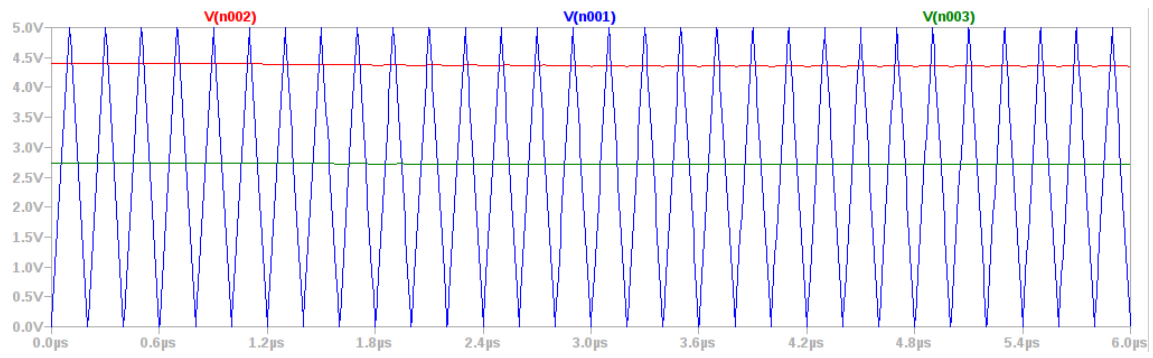


Figure 14: Zeitverhalten bei 5MHz Dreieckssignal (rot ... Ausgangsspannung, blau ... Eingangsspannung, grün ... Spannung am positiven OPV Eingang)

TODO: Interpretation

